

✓ 124


$$U_1 = 4e^{-4t} \delta(t)$$

$$R_k = 1$$

$$C_3 = 1$$


---



$$i_5$$

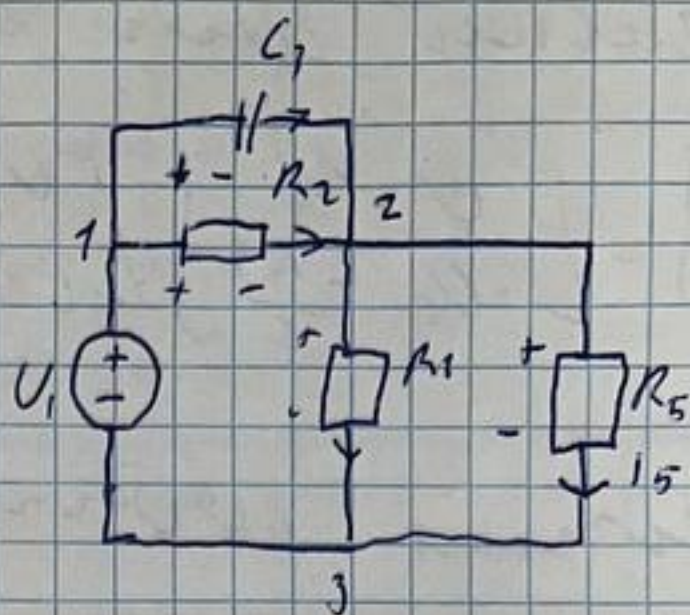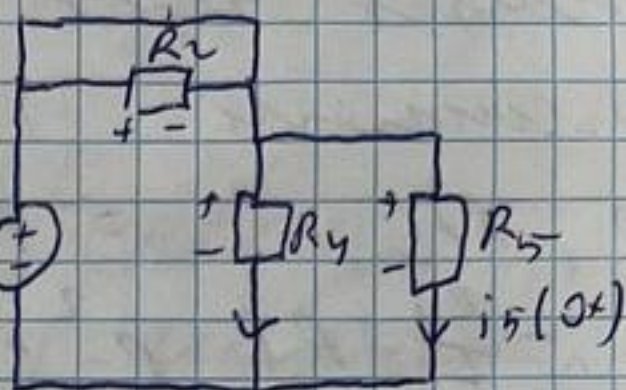

1)  $t = 0^-$   $U_C(0^-) = 0$

2)  $t = 0^+$   $U_C(0^+) = U_C(0^-) = 0$

$$i_5(0^+) = \frac{U_1}{R_5} = \frac{1}{1} = 1$$




3)  $t \rightarrow \infty$

$$R_{45} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{1}{2}$$

$$U_5 = U_{45} = \frac{R_{45}}{R_2 + R_{45}} U_1 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} \cdot 1 = \frac{1}{3}$$
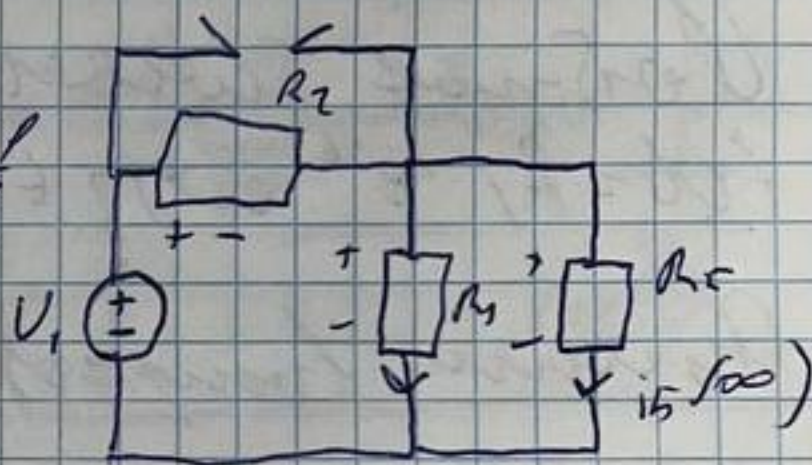
$$i_5(\infty) = U_5 / R_5 = \frac{1}{3}$$




4)  $\tau$ ?

$$G_3 = G_2 + G_4 + G_5 = 3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_3 = \frac{1}{G_3} = \frac{1}{3}$$

$$\tau = CR_3 = \frac{1}{3}$$

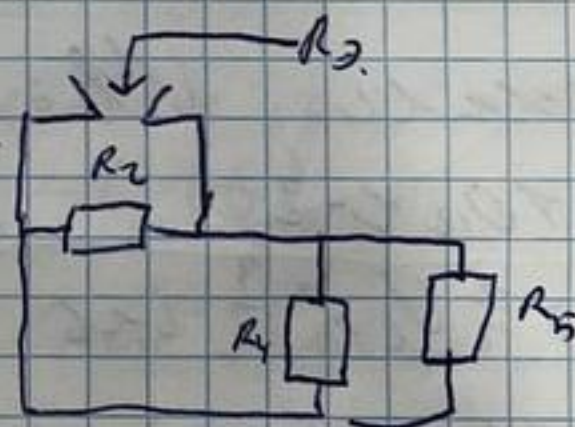

5)  $h_1(t) = (i_5(\infty) + A e^{-3t}) \delta(t)$



$$A = i_5(0^+) - i_5(\infty) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow h_1(t) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} e^{-3t} \delta(t)$$



$$h(t) = \frac{dh_1(t)}{dt} \int_1(t) + h_1(0+) \delta(t)$$
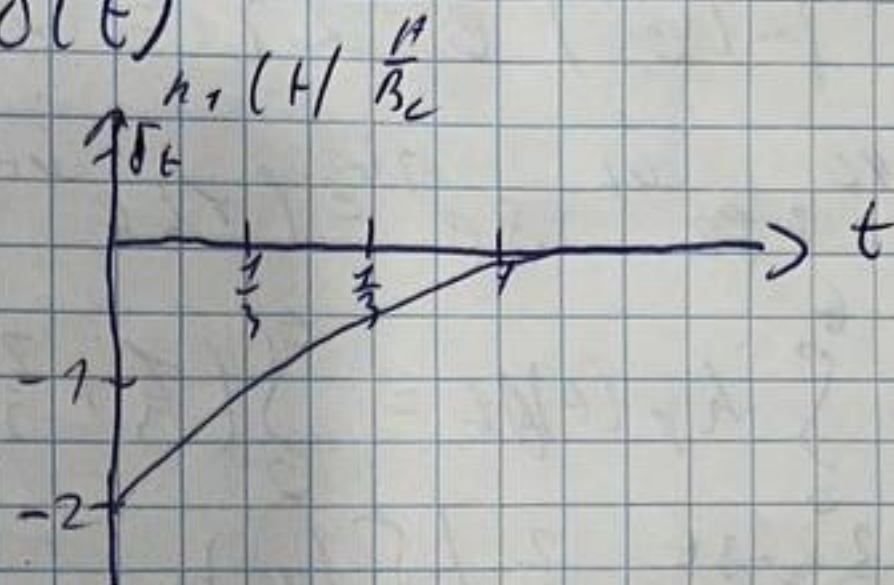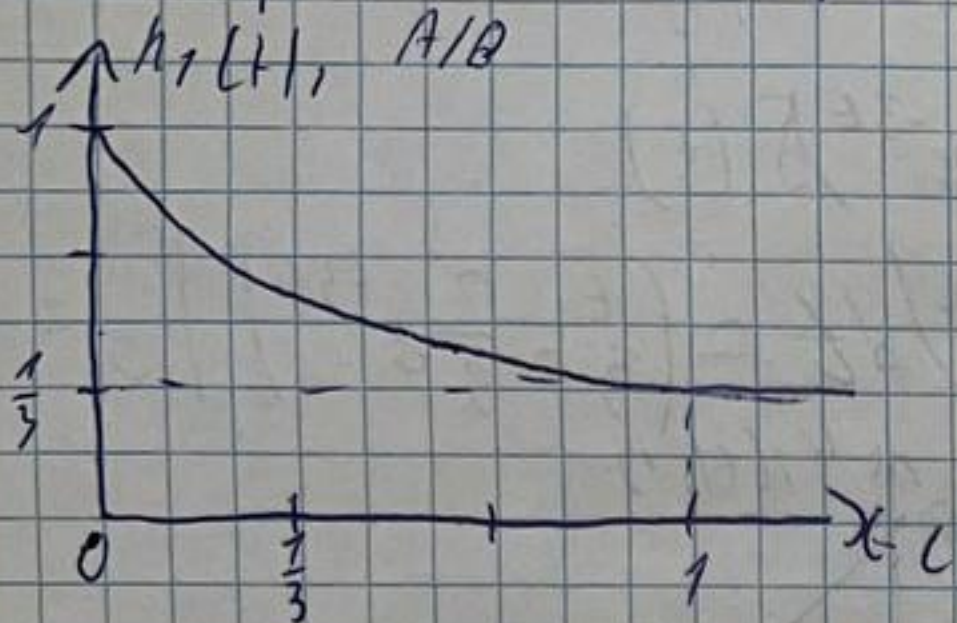
$$h(t) = -2e^{-3t} \int_1(t) + \delta(t)$$



$$i_2(t) = f_2(0+)h_2(t) + \int_0^t f_2(\tau)h_2(t-\tau)d\tau = 4\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}e^{-3t}\right) +$$

$$+ \int_0^t -16e^{-4t}\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}e^{-3t}e^{3\tau}\right)d\tau = \frac{4}{3} + \frac{8}{3}e^{-3t} +$$

$$+ \frac{4}{3}e^{-4t} \Big|_0^t + \frac{32}{3}e^{-3t}e^{-\tau} \Big|_0^t = \frac{4}{3} + \frac{8}{3}e^{-3t} + \frac{4}{3}e^{-4t} - \frac{4}{3} +$$

$$- \frac{32}{3}e^{-4t} - \frac{32}{3}e^{-3t} = (-8e^{-3t} + 12e^{-4t})\delta(t)$$



$$i_1(t) = h_1(0+) f_1(t) + \int_0^t f_1(\tau) h_0(t-\tau) d\tau = 4e^{-4t} + \int_0^t 4e^{-4t} (1+2e^{-3\tau}) e^{3\tau} d\tau = 4e^{-4t} + 8e^{-4t} \tau \Big|_0^t = 12e^{-4t} \delta(t)$$

$$h_2(t) = \int_0^t h_1(\tau) d\tau = \int_0^t \left( \frac{1}{3} + \frac{2}{3} e^{-3\tau} \right) d\tau = \left( \frac{t}{3} - \frac{2}{9} e^{-3\tau} \right) \Big|_0^t = \frac{t}{3} - \frac{2}{9} e^{-3t} + \frac{2}{9} \delta(t)$$

$$v_1'' = -5\delta(t) + 5\delta'(t) + 5\delta(t-1)$$



$$v_1(t) = \int \int v_1''(t) dt dt = -5\delta_2(t) + 5\delta_1(t) + 5\delta_1(t-1)$$

Figure:

$$i_2(t) = -5h_2(t) + 5h_1(t) + 5h_1(t-1) =$$

$$= 5 \left( \frac{1}{3} + \frac{2}{3} e^{-3t} \right) \delta(t) - 5 \left( \frac{t}{3} - \frac{2}{9} e^{-3t} + \frac{2}{9} \right) *$$

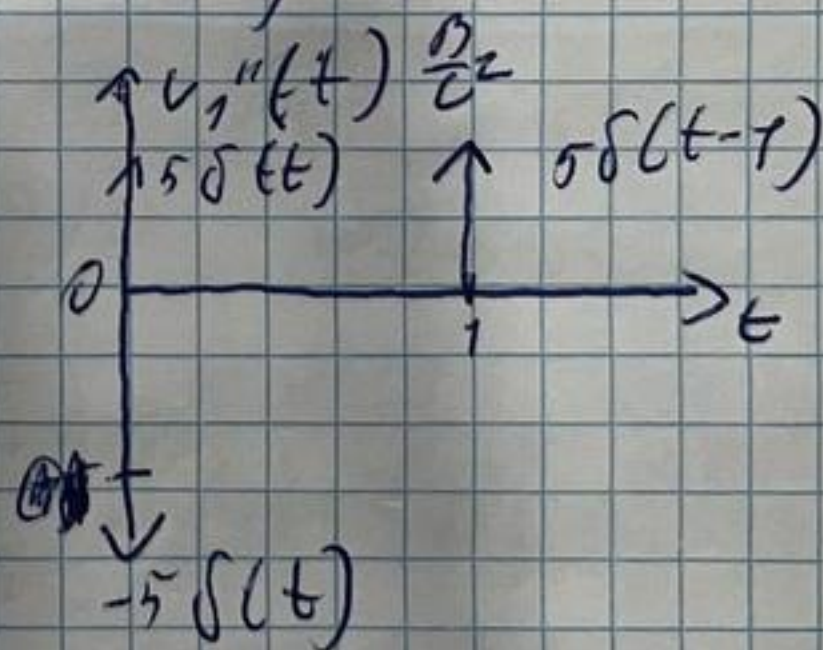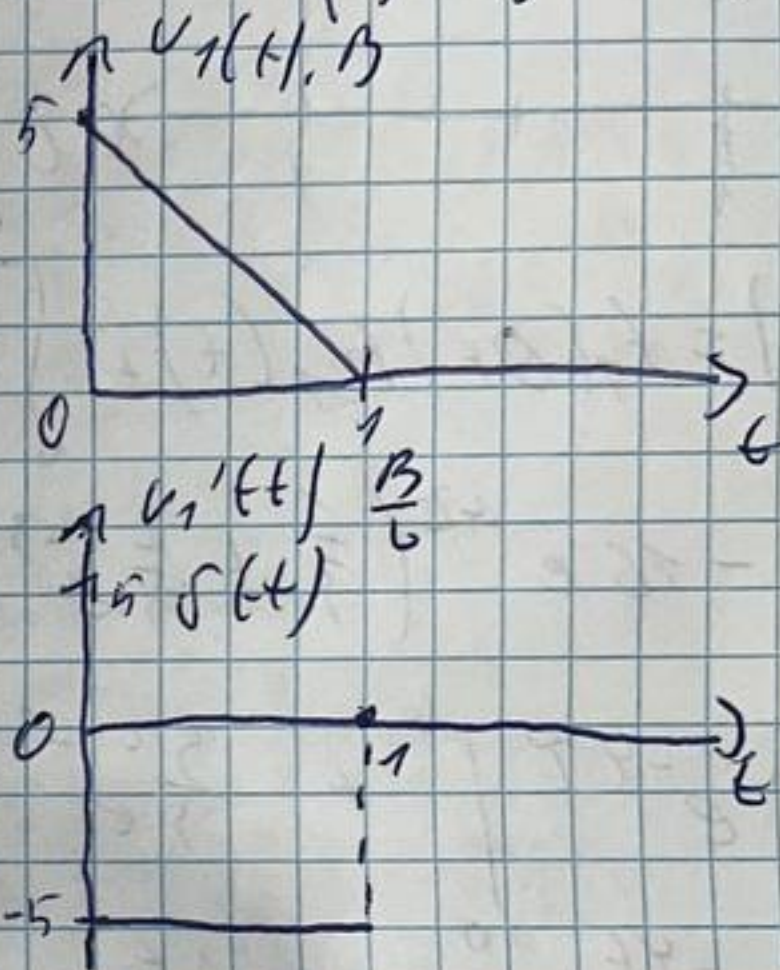
$$* \delta_1(t) + 5 \left( \frac{t-1}{3} - \frac{2}{9} e^{-3(t-1)} + \frac{2}{9} \right) \delta(t-1)$$





$$\begin{aligned}
 L_2 &= 10 \text{ mH} \\
 R_3 &= 5 \text{ Ohm} \\
 C_4 &= 0,2 \text{ F} \\
 \vec{U}_1 &= 10 \cos(t + 180^\circ) \\
 231 - L_2 &= 10 \\
 312 - R_3 &= 5 \\
 423 - C_4 &= 0,2 \quad \omega = 1
 \end{aligned}$$

N 135

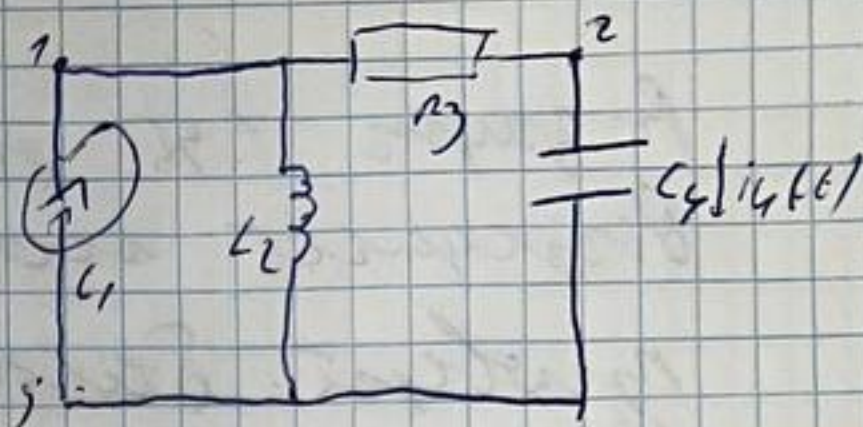

$i_4(t) = ?$

1) Kurzschlussformel annehmen

$$Z_{L2} = j\omega L = j10 \text{ Ohm}$$

$$Z_{R3} = R_3 = 5 \text{ Ohm}$$

$$Z_{C4} = 1/j\omega C = -j5 \text{ Ohm}$$

$$\begin{aligned}
 Z_{RC} &= R_3 + 1/j\omega C = \\
 &= 5 - j5 = 5\sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ}
 \end{aligned}$$

$$Z_{13} = \frac{j\omega L \cdot (R_3 + 1/j\omega C)}{j\omega L + (R_3 + 1/j\omega C)} = \frac{j10 \cdot (5 - j5)}{j10 + 5 - j5} =$$


$$= \frac{50 + j50}{5 + j5} = 10 \text{ Ohm} = 10 \cdot e^{j0^\circ}$$

$$\vec{U}_{13} = \vec{I} \cdot Z_{13} = 10 \cdot e^{j180^\circ} \cdot 10 \cdot e^{j0^\circ} = -100 \cdot e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$\vec{I}_4 = \vec{U}_{13} / (R_3 + 1/j\omega C) = -100 \cdot e^{j180^\circ} / 5\sqrt{2} \cdot e^{-j45^\circ} =$$

$$= -10\sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ} \Rightarrow$$
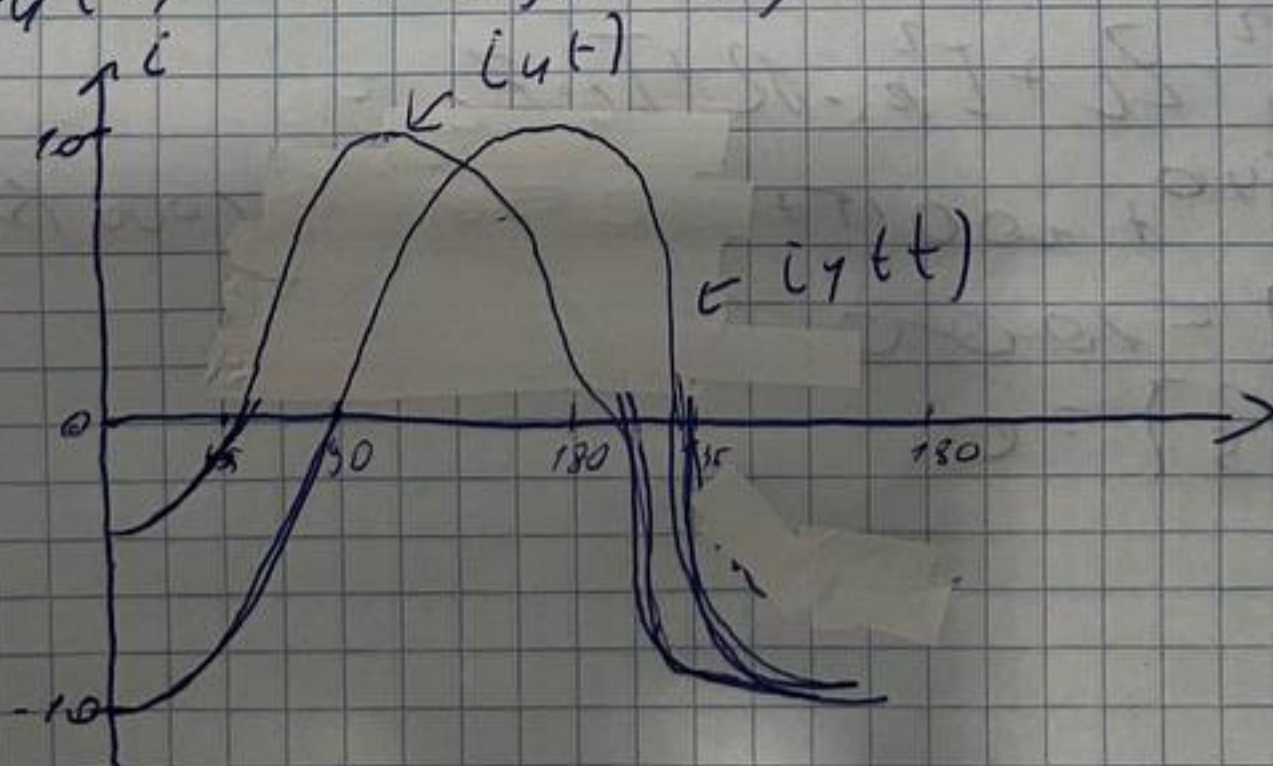
$$\Rightarrow i_4(t) = -10 \cdot \cos(t + 45^\circ)$$





N 136

В-задача 1.45. найти ток и напряжение.  
 Определить мощности  $P, P_R, P_S, P_Z$  и  
 проверить баланс мощности  
 Найти ток и напряжение на каждом  
 элементе цепи

L-контур:

$$\bar{U}_L = \bar{U}_{13}; \quad \bar{I}_L = \bar{U}_{13} / Z_L = -100 e^{j0} / 10 e^{j90} =$$

$$= -10 \cdot e^{-j90}; \quad \bar{U}_L = -100 e^{j0}$$

C-контур

$$\bar{I}_C = \bar{I}_4 = -10\sqrt{2} \cdot e^{j45}$$

$$\bar{U}_C = \bar{I}_C \cdot Z_C = -10\sqrt{2} e^{j45} \cdot (-j5) = 50\sqrt{2} e^{-j45}$$

R-контур

$$\bar{I}_R = \bar{I}_4 = -10\sqrt{2} \cdot e^{j45}$$

$$\bar{U}_R = \bar{I}_R \cdot R = -50\sqrt{2} e^{j45}$$

Баланс мощностей

$$U_{13} \cdot P_S = \bar{U} \bar{I}^* = -100 \cdot e^{j0} \cdot (-10 e^{j90}) = 1000 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ген}} + P_S = \bar{I}_L^2 \cdot Z_L + \bar{I}_R^2 \cdot R + \bar{I}_C \cdot Z_C =$$

$$= 100 \cdot 10 e^{j90} + 200 \cdot 5 + 200 \cdot 5 \cdot e^{-j90} = 1000 \text{ Вт}$$

$$P = \operatorname{Re}\{P_S\} = 1000$$

$$R_Q = \operatorname{Im}\{P_S\} = 0$$